

# Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hamburg University of Applied Sciences

# Grundlagen der Nachrichtentechnik

# **Aktive Filter**

Autoren:

Tommy Jahnke J.Sebastian Frisch Nils Parche Professorin: Prof. Dr. LI

# Abbildungsverzeichnis

1		3
2		4
3		5
4		7
5		8
6		9
7	Sprungantwort Butterworth-Tiefpass	15
8	Sprungantwort Tschebyscheff-Tiefpass	16
9	Sprungantwort Bessel-Tiefpass	16
10	Amplitudengang Butterworth-Tiefpass mit Marker	20
11	Amplitudengang Butterworth- und Tschebyscheff-Tiefpass mit Mar-	
	ker bei Tschebyscheff	20
12	Amplitudengang Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Tiefpass	
	mit Marker bei Bessel	21
13	Amplitudengang Butterworth-Hochpass mit Marker	21
14	Amplitudengang Butterworth- und Tschebyscheff-Hochpass mit Mar-	
	ker bei Tschebyscheff	22
15	Amplitudengang Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Hochpass	
	mit Marker bei Bessel	22
16	Amplitudengang Bandsperre mit Marker	23
17	Amplitudengang Bandsperre und Bandpass mit Maker beim Band-	
	pass	23
18	Phasengang Butterworth-Tiefpass mit Markern	24
19	Phasengang Butterworth- und Tschebyscheff-Tiefpass mit Markern	
	bei Tschebyscheff	24
20	Phasengang Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Tiefpass mit	
	Markern bei Bessel	25
21	Sprungantwort Butterworth: Messung der Anstiegszeit	26
22	Sprungantwort Butterworth: Messung der Einschwingzeit	26
23	Sprungantwort Butterworth: Messung des Überschwingers	27
24	Sprungantwort Tschebyscheff: Messung der Anstiegszeit	27
25	Sprungantwort Tschebyscheff: Messung der Einschwingzeit	28
26	Sprungantwort Tschebyscheff: Messung des Überschwingers	28
27	Sprungantwort Bessel: Messung der Anstiegszeit	29
28	Springantwort Bessel: Messing der Einschwingzeit	29

## Tabellenverzeichnis

1	Tiefpassfilter - Grundverstärkung $V_0$ , Grenzfrequenz $f_g$	2
2	Hochpassfilter - Grundverstärkung $V_{\infty}$ , Grenzfrequenz $f_g$	7
3	Gemessenen Grenzfrequenzen der verschieden Tiefpässe/Hochpässe	14
4	Frequenzen bei einer Phasenverschiebung von $-60^{\circ}$ und $-120^{\circ}$	14
5	Mittenfrequenz und Sperrfrequenz des Bandpasses sowie der Band-	
	sperre	14
6	Vergleich: gemessenen und vorausbestimmte Grenzfrequenzen der	
	verschieden Tiefpässe/Hochpässe	17
7	Gegenüberstellung: gemessene und vorausbestimmte Mittenfrequenz	
	und Sperrfrequenz des Bandpasses sowie der Bandsperre	17
8	Gemessene Frequenzen bei einer Phasenverschiebung von $-60^{\circ}$ und	
	$-120^{\circ}$	18
9	Anstiegszeit, Überschwingen und Einschwingzeit der drei Tiefpässe	19



# Inhaltsverzeichnis

1	Vor	bereiti	ung	1
	1.1	Grund	lverstärkung und Grenzfrequenzen der Hoch- und Tiefpässe .	1
		1.1.1	Tiefpassfilter	1
		1.1.2	Hochpassfilter	4
		1.1.3	Bandpass	8
		1.1.4	Bandsperre	11
<b>2</b>	Mes	ssunge	n	13
	2.1	Verwe	ndete Geräte	13
	2.2	Messu	ng von Amplituden- und Phasengang der Filterschaltungen .	14
	2.3	Sprun	gantworten der Tiefpässe	15
3	Aus	wertu	$\mathbf{n}\mathbf{g}$	17
	3.1	Zu: M	essung von Amplituden- und Phasengang der Filterschaltungen	17
		3.1.1	Grenzfrequenzen Tiefpässe/Hochpässe	17
		3.1.2	Mittenfrequenz/Sperrfrequenz des Bandpasses/der Bandsper-	
			re	17
		3.1.3	Gemessenen Frequenzen bei einer Phasenverschiebung	18
	3.2	Zu: Sp	orungantworten der Tiefpässe	19
4	Anl	nang		20
	4.1	Ampli	tudengänge	20
		4.1.1	Tiefpässe	20
		4.1.2	Hochpässe	21
		4.1.3	Bandpass/Bandsperre	23
	4.2	Phase	ngänge Tiefpässe	24
	4.3		gantworten der Tiefpässe	26
		4.3.1		
		4.3.2	Tschebyscheff	27
		199	Daggal	20



### 1 Vorbereitung

Es sind an einem Universalfilter verschiedenen Filtertypen 2. Ordnung zu Untersuchen. Über die Widerstandsbeschaltung  $R_a$ ,  $R_b$ ,  $R_c$ ,  $R_d$ ,  $R_e$  und  $R_f$  können bestimmte Filtercharakteristiken, wie Butterworth, Tschebyscheff und Bessel nachgebildet werden. Mit der Tabelle [?] in der Aufgabenstellung sollen bei den Hochpassund Tiefpassfilter der drei genannten Filtercharakteristiken die Grenzfrequenz  $f_g$  und die Grundverstärkung  $V_0$  bestimmt werden. Bei dem Bandpass ist die Mittenfrequenz  $f_M$  und die Bandbreite B zu berechnen. Die Bandsperre wird auf ihre Sperrfrequenz untersucht.

# 1.1 Grundverstärkung und Grenzfrequenzen der Hoch- und Tiefpässe

#### 1.1.1 Tiefpassfilter

In der Versuchsbeschreibung [?] Kapitel 7: Gleichungen zum Universal-Filter wird die Übertragungsfunktion  $H_{TP}$  angegeben mit.

$$H_{TP}(j\omega) = \frac{U_{TP}}{U_e} = \frac{R_b \cdot R_f}{R_a \cdot R_c} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_b \cdot R_f}{R_c \cdot R_e} \cdot (j\omega\tau) + \frac{R_f}{R_d} \cdot (j\omega\tau)^2} \quad mit \ \tau = R \cdot C \ (1)$$

Durch die Wahl von  $R_b=R_c=R_f=R_0$  vereinfacht sich die Gleichung zu:

$$H_{TP}(j\omega) = \frac{R_0}{R_a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0}{R_a} \cdot (j\omega\tau) + \frac{R_0}{R_d} \cdot (j\omega\tau)^2}$$
 (2)

Aus der Allgemeinen Gleichung eines Tiefpassfilter 2. Ordnung können so die Parameter  $a_1, b_1$  und  $V_0$  zugewiesen werden.  $V_0$  ist die maximale Verstärkung bei  $\omega - > 0$ .

$$\frac{V_0}{1 + a_1 \cdot j\omega + b_1 \cdot (j\omega)^2} = \frac{R_0}{R_a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0}{R_e} \cdot (j\omega\tau) + \frac{R_0}{R_d} \cdot (j\omega\tau)^2}$$
(3)

$$V_0 = \frac{R_0}{R_a} \tag{4}$$

$$a_1 = \frac{R_0}{R_e} \cdot \tau \tag{5}$$

$$b_1 = \frac{R_0}{R_d} \cdot \tau^2 \tag{6}$$



#### Allgemeine Formel zur Bestimmung der Grenzfrequenzen

Der Amplitudengang lautet:

$$|H_{TP(j\omega)}| = \frac{|V_0|}{\sqrt{(1 - b_1 \cdot \omega^2)^2 + a_1^2 \cdot \omega^2}}$$
 (7)

Mit der Definition  $H_{TP(j\omega_g)}=|H_{TP(j\omega)}|_{max}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}$  und  $V_0=1$  (Tabelle 1) kann über einen Koeffizientenvergleich die Grenzfrequenz bestimmt werden.

$$2 = (1 - b_1 \cdot \omega^2)^2 + a_1^2 \cdot \omega^2 \tag{8}$$

$$0 = b_1^2 \cdot \omega^4 - (2 \cdot b_1 - a_1^2) \cdot \omega^2 - 1 \qquad substitutert \ \omega^2 = x$$
 (9)

$$0 = x^2 - \frac{2 \cdot b_1 - a_1^2}{b_1^2} \cdot x - \frac{1}{b_1^2} \tag{10}$$

Bestimmen der Möglichen Frequenzen:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{2} - q} \tag{11}$$

$$w_{g1} = +\sqrt{x1} \tag{12}$$

$$w_{g2} = -\sqrt{x1} \tag{13}$$


$$w_{g3} = +\sqrt{x1} \tag{14}$$


$$w_{g4} = -\sqrt{x2} \tag{15}$$

$TP_{Filter charakteristik}$	Grundverstärkung $V_0$	Grenzfrequenz $f_g$
Butterworth	1	1,5726 kHz
Tschebyscheff	1	$1,5777~\mathrm{kHz}$
Bessel	1	$1,585~\mathrm{kHz}$

Tabelle 1: Tiefpassfilter - Grundverstärkung  $V_0$ , Grenzfrequenz  $f_g$ 
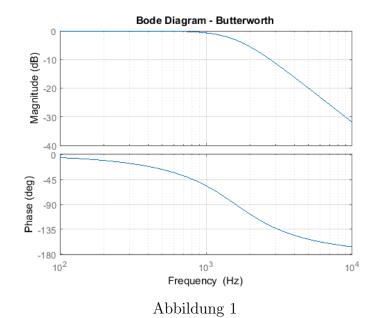
### Bodeplot der TP-Filter Butterworth, Tschebyscheff und Bessel.



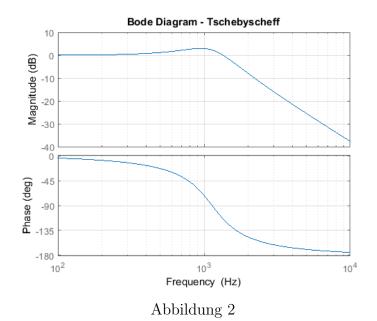

#### 1.1.2 Hochpassfilter

In der Versuchsbeschreibung [?] Kapitel 7: Gleichungen zum Universal-Filter wird die Übertragungsfunktion  $H_{HP}$  angegeben mit.

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{U_{HP}}{U_e} = \frac{R_b \cdot R_d}{R_a \cdot R_c} \cdot \frac{\frac{R_f}{R_d} \cdot (j\omega\tau)^2}{1 + \frac{R_b \cdot R_f}{R_c \cdot R_e} \cdot (j\omega\tau) + \frac{R_f}{R_d} \cdot (j\omega\tau)^2} \quad mit \ \tau = R \cdot C$$
(16)

Durch die Wahl von  $R_b=R_c=R_d=R_0$  vereinfacht sich die Gleichung zu:

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{R_0}{R_a} \cdot \frac{\frac{R_f}{R_d} \cdot (j\omega\tau)^2}{1 + \frac{R_f \cdot R_0}{R_0 \cdot R} \cdot (j\omega\tau) + \frac{R_f}{R_0} \cdot (j\omega\tau)^2}$$
(17)

Aus der Allgemeinen Gleichung eines Hochpassfilter 2. Ordnung können so die Parameter  $a_1, b_1$  und  $V_0$  zugewiesen werden.  $V_{\infty}$  ist die maximale Verstärkung bei  $\omega - > \infty$ .

$$V_{\infty} \cdot \frac{\frac{1}{b_1} \cdot (j\omega)^2}{1 + \frac{a_1}{b_1} \cdot j\omega + \frac{1}{b_1} \cdot (j\omega)^2} = \frac{R_0}{R_a} \cdot \frac{\frac{R_f}{R_0} \cdot (j\omega\tau)^2}{1 + \frac{R_f \cdot R_0}{R_0 \cdot R_e} \cdot (j\omega\tau) + \frac{R_0}{R_d} \cdot (j\omega\tau)^2}$$
(18)



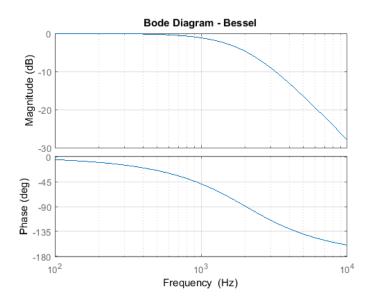


Abbildung 3

$$V_{\infty} = \frac{R_0}{R_a}$$

$$b_1 = \frac{R_0}{R_f} \cdot \frac{1}{\tau^2}$$

$$(20)$$

$$b_1 = \frac{R_0}{R_f} \cdot \frac{1}{\tau^2} \tag{20}$$

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{R_f \cdot R_0}{R_0 \cdot R_e} \cdot \tau$$

$$a_1 = \frac{R_f \cdot R_0}{R_0 \cdot R_e} \cdot \tau \cdot b_1$$

$$\Rightarrow \frac{R_f \cdot R_0}{R_0 \cdot R_e} \cdot \tau \cdot \frac{R_0}{R_f} \cdot \frac{1}{\tau^2}$$
(21)

$$a_1 = \frac{R_f \cdot R_0}{R_0 \cdot R_e} \cdot \tau \cdot b_1 \tag{22}$$

$$\Rightarrow \frac{R_f \cdot R_0}{R_0 \cdot R_e} \cdot \tau \cdot \frac{R_0}{R_f} \cdot \frac{1}{\tau^2} \tag{23}$$

$$\Rightarrow \frac{R_0}{R_e} \cdot \frac{1}{\tau} \tag{24}$$



#### Allgemeine Formel zur Bestimmung der Grenzfrequenzen

Der Amplitudengang lautet:

$$|H_{HP(j\omega)}| = \frac{|V_{\infty}| \cdot \left(\frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2\right)^2 + \left(\frac{a_1}{b_1}\right) \cdot \omega^2}}$$
(25)

Mit der Definition  $H_{HP(j\omega_g)} = |H_{HP(j\omega)}|_{max} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$  und  $V_{\infty} = 1$  (Tabelle 1) kann die Gleichung nach  $\omega_g$  aufgelöst werden.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|V_{\infty}| \cdot \left(\frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2\right)^2 + \left(\frac{a_1}{b_1}\right) \cdot \omega^2}} \tag{26}$$

$$\sqrt{2} \cdot |V_{\infty}| \cdot \left(\frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2 = \sqrt{\left(1 - \left(\frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2\right)^2 + \left(\frac{a_1}{b_1}\right) \cdot \omega^2} \tag{27}$$

$$2 \cdot |V_{\infty}|^2 \cdot \left(\frac{1}{b_1^2}\right) \cdot \omega^2 = \left(1 - \left(\frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2\right)^2 + \left(\frac{a_1}{b_1}\right) \cdot \omega^2 \tag{28}$$

$$0 = \left(\frac{1}{b_1^2} - 2 \cdot |V_{\infty}|^2 \cdot \frac{1}{b_1^2}\right) \cdot \omega^4 + \left(\frac{a_1^2}{b_1^2} - 2 \cdot \frac{1}{b_1}\right) \cdot \omega^2 + 1 \tag{29}$$

$$0 = x^2 + \frac{a_1^2 - 2 \cdot b_1}{1 - 2 \cdot |V_{\infty}|^2} \cdot x + \frac{b_1^2}{1 - 2 \cdot |V_{\infty}|^2}$$
 (30)

Bestimmen der Möglichen Frequenzen:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{2} - q} \tag{31}$$

$$w_{g1} = +\sqrt{x1} \tag{32}$$

$$w_{a2} = -\sqrt{x1} \tag{33}$$

$$w_{g3} = +\sqrt{x1} \tag{34}$$


$$w_{g4} = -\sqrt{x2} \tag{35}$$




$HP_{Filter charakteristik}$	Grundverstärkung $V_{\infty}$	Grenzfrequenz $f_g$
Butterworth	1	1,6107 kHz
Tschebyscheff	1	1,6055  kHz
Bessel	1	$1,582~\mathrm{kHz}$

Tabelle 2: Hochpassfilter - Grundverstärkung  $V_{\infty},$  Grenzfrequenz  $f_g$ 
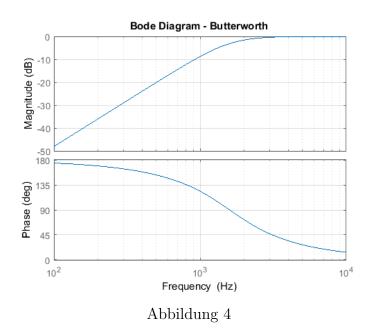
#### Bodeplot der HP-Filter Butterworth, Tschebyscheff und Bessel.



9. Dezember 2016 7

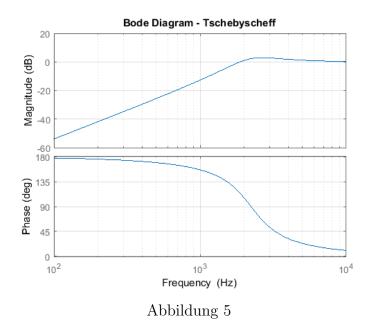

#### 1.1.3 **Bandpass**

Die vereinfachte Formel für den Bandpassfilter hergeleitet vom Universalfilter kann der Allgemeinen Übertragungsfunktion eine Bandpassen gleichgesetzt und so die Parameter bestimmt werden.

$$H_{BP}(j\omega) = V_{max} \cdot \frac{A \cdot j\omega}{1 + A \cdot j\omega + b \cdot (j\omega)^2} \Longleftrightarrow -\frac{R_0}{R_a} \cdot \frac{\frac{R_0}{R_C} \cdot (j\omega\tau)}{1 + \frac{R_0}{R_c} \cdot (j\omega\tau) + (j\omega\tau)^2}$$
(36)

Dadurch ergeben sich die nachfolgenden Parameter:

$$A = \frac{R_0}{R_c} \tag{37}$$

$$b = \tau^2 \tag{38}$$

$$A = \frac{R_0}{R_c}$$

$$b = \tau^2$$

$$V_{max} = -\frac{R_0}{R_a}$$
(37)
(38)

Das Maximum des Bandpassfilter wird erreicht wenn der Imaginärteil des Nenner = 0 ist. Somit entspricht  $V_{max}$  dem erreichbaren Maximum. An diesem Punkt befindet sich die Mittenfrequenz  $f_0$ .



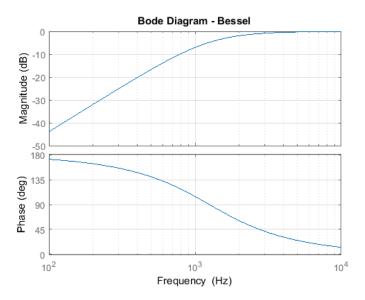


Abbildung 6

$$H_{BP}(jw) = V_{max} \cdot \frac{1}{\frac{1}{j\omega \cdot A} + 1 + \frac{j\omega \cdot b}{A}}$$

$$\tag{40}$$

$$\Rightarrow V_{max} \cdot \frac{1}{1 + j\left(\frac{b}{4} \cdot \omega - \frac{1}{4} \cdot \omega\right)} \tag{41}$$

$$0 = \frac{b}{A} \cdot \omega - \frac{1}{A \cdot \omega} \tag{42}$$

$$\frac{1}{A \cdot \omega} = \frac{b}{A} \cdot \omega \tag{43}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{b}} \tag{44}$$

$$f_0 = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} = 1,592kHz \tag{45}$$

$$V_{f_0} = 1 \tag{46}$$

Die zwei zu berechnenden Grenzfrequenzen können nach der Definition  $H_{BP(j\omega_g)}=$  $|H_{BP(j\omega)}|_{max} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$  berechnet werden.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{V_{max} \cdot A \cdot \omega}{\sqrt{(1 - b \cdot \omega^2)^2 + A^2 \cdot \omega^2}}$$

$$0 = x^2 + \frac{A^2 - 2 \cdot b - 2 \cdot A^2 \cdot V_{max}}{b^2} \cdot x + \frac{1}{b^2}$$
(47)

$$0 = x^2 + \frac{A^2 - 2 \cdot b - 2 \cdot A^2 \cdot V_{max}}{b^2} \cdot x + \frac{1}{b^2}$$
 (48)



#### Bestimmen der Möglichen Frequenzen:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{2} - q} \tag{49}$$

$$w_{g1} = +\sqrt{x1} \tag{50}$$

$$w_{g2} = -\sqrt{x1} \tag{51}$$

$$w_{g3} = +\sqrt{x1} \tag{52}$$

$$w_{g4} = -\sqrt{x2} \tag{53}$$

$$f_{gu} = 1,4395kHz$$
 (54)  
 $f_{go} = 1,7597kHz$  (55)

$$f_{qo} = 1,7597kHz (55)$$

$$B = f_{go} - f_{gu} = 320, 2Hz (56)$$



#### 1.1.4 Bandsperre

Die vereinfachte Formel für den Bandpassfilter hergeleitet vom Universalfilter kann der Allgemeinen Übertragungsfunktion eine Bandpassen gleichgesetzt und so die Parameter bestimmt werden.

$$H_{BS}(j\omega) = V_0 \cdot \frac{1 + (j\omega)^2}{1 + A \cdot j\omega + b \cdot (j\omega)^2} \Longleftrightarrow -\frac{R_0}{R_a} \cdot \frac{1 + (j\omega\tau)^2}{1 + \frac{R_0}{R_a} \cdot (j\omega\tau) + (j\omega\tau)^2}$$
(57)

Dadurch ergeben sich die nachfolgenden Parameter:

$$A = \frac{R_0}{R_c} \tag{58}$$

$$b = \tau^2 \tag{59}$$

$$V_0 = -\frac{R_0}{R_a} {}(60)$$

Das Maximum der Bandsperre kann für  $\lim_{\omega \to \infty}$  oder  $\lim_{\omega \to 0}$  bestimmt werden und strebt gegen 1. Somit kann nach der Definition  $H_{BS(j\omega_g)} = |H_{HP(j\omega)}|_{max} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$  die Gleichung nach  $\omega_g$  aufgelöst werden.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|V_0| \cdot |1 - \omega^2|}{\sqrt{(1 - b \cdot \omega^2)^2 + A \cdot \omega^2}} \tag{61}$$

$$\sqrt{(1-b\cdot\omega^2)^2 + A\cdot\omega^2} = |V_0|\cdot|1-\omega^2|\cdot\sqrt{2} \tag{62}$$

$$0 = x^{2} + \frac{A^{2} - 2 \cdot b + 2 \cdot V_{0}}{b^{2}} \cdot x + \frac{1 - 2 \cdot V_{0}}{b^{2}}$$
 (63)

Bestimmen der Möglichen Frequenzen:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{2} - q} \tag{64}$$

$$w_{a1} = +\sqrt{x1} \tag{65}$$

$$w_{a2} = -\sqrt{x1} \tag{66}$$

$$w_{q3} = +\sqrt{x1} \tag{67}$$

$$w_{a4} = -\sqrt{x2} \tag{68}$$

$$f_{au} = \tag{69}$$

$$f_{go} = \tag{70}$$

$$B = f_{go} - f_{gu} = \tag{71}$$



Werte müssen noch berechnet werden und stammen aus der PSPice simulation.

$$f_0 = 1,5922kHz (72)$$

$$f_{go} = 1,76014kHz (73)$$

$$f_{gu} = 1,43911kHz (74)$$

$$B = 321Hz \tag{75}$$

$$V_{0,\infty} = 1 \tag{76}$$



# 2 Messungen

## 2.1 Verwendete Geräte



### 2.2 Messung von Amplituden- und Phasengang der Filterschaltungen

In diesem Versuch geht es darum, die Amplituden und Phasengänge der Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Tiefpässe und die Amplitudengänge der Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Hochpässe sowie des Bandpasses und der Bandsperre mittels dem Audio-Analyzer UVP zu messen. Die folgende Tabelle zeigt unsere gemessenen Grenzfrequenzen der Tiefpässe/Hochpässe. Die Graphen sind im Anhang zu finden.

	Butterworth	Tschebyscheff	Bessel
$\overline{Tiefpass}$	1.538kHz	1.557kHz	1.551kHz
Hoch pass	1.596kHz	1.592kHz	1.610kHz

Tabelle 3: Gemessenen Grenzfrequenzen der verschieden Tiefpässe/Hochpässe

Anschließend ging es darum, die Phasengänge der oben genannten Filtertypen für den Tiefpass zu messen. Die Frequenzen bei einer Phasenverschiebung von  $-60^{\circ}$  und  $-120^{\circ}$  wurden bestimmt und in die folgende Tabelle eingetragen. Auch diese Graphen sind im Anhang zu finden.

	Butterworth	Tschebyscheff	Bessel
$-60^{\circ}$	1.046kHz	898.250kHz	1.229kHz
$-120^{\circ}$	2.381kHz	1.400kHz	3.225kHz

Tabelle 4: Frequenzen bei einer Phasenverschiebung von  $-60^{\circ}$  und  $-120^{\circ}$ 

Schließlich wurden die Mittenfrequenz und Sperrfrequenz des Bandpasses sowie der Bandsperre gemessen. Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Für die Graphen siehe Anhang.

	Mitten frequenz	Sperrfrequenz
Bandpass	1.556kHz	/
Bandsperre	/	1.568kHz

Tabelle 5: Mittenfrequenz und Sperrfrequenz des Bandpasses sowie der Bandsperre



### 2.3 Sprungantworten der Tiefpässe

In diesem Versuch geht darum, die Anstiegszeit, Überschwingen und die Einstiegszeit der drei Tiefpässe nach Butterworth, Tschebyscheff und Bessel aus der Sprungantwort zu bestimmen. Die Filter wurde mit einem Rechtecksignal ( $500mV_pp$  und 250mv Offset und variabler Frequenz) angesteuert. Eingangs- und Ausgangssignal wurden in einem gemeinsamen Oszillogramm dargestellt.

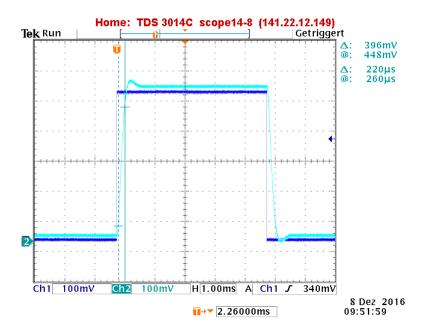


Abbildung 7: Sprungantwort Butterworth-Tiefpass



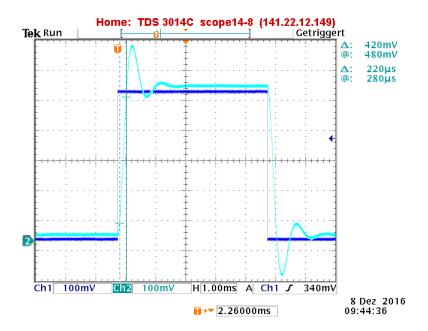


Abbildung 8: Sprungantwort Tschebyscheff-Tiefpass

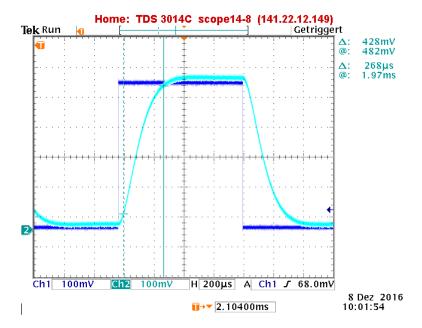


Abbildung 9: Sprungantwort Bessel-Tiefpass



### 3 Auswertung

# 3.1 Zu: Messung von Amplituden- und Phasengang der Filterschaltungen

#### 3.1.1 Grenzfrequenzen Tiefpässe/Hochpässe

Alle Messwerte der Grenzfrequenzen wurden zusammen mit den vorausberechneten Werten in einer Tabelle dargestellt und verglichen.

	Tiefpass	Hoch pass
$\overline{Butterworth_{errech.}}$	1.573kHz	1.611kHz
$Butterworth_{gemes.}$	1.538kHz	1.596kHz
$\overline{Tschebyscheff_{errech.}}$	1.578kHz	1.606kHz
$Tschebyscheff_{gemes.}$	1.557kHz	1.592kHz
$\overline{Bessel_{errech.}}$	1.585kHz	1.582kHz
$Bessel_{gemes.}$	1.551kHz	1.610kHz

Tabelle 6: Vergleich: gemessenen und vorausbestimmte Grenzfrequenzen der verschieden Tiefpässe/Hochpässe

#### 3.1.2 Mittenfrequenz/Sperrfrequenz des Bandpasses/der Bandsperre

Die gemessenen Frequenzen wurden zusammen mit den vorausberechneten Werten in einer Tabelle dargestellt und anschließend verglichen.

	$Mitten frequ{errech.}/Mitten freu qu{gemes.}$	$Sperrfrequ{errech.}/Sperrfrequ{gemes.}$
Bandpass	1.556kHz/1.591kHz	/
$\overline{Bandsperre}$		1.568kHz/1.592kHz

Tabelle 7: Gegenüberstellung: gemessene und vorausbestimmte Mittenfrequenz und Sperrfrequenz des Bandpasses sowie der Bandsperre



#### 3.1.3 Gemessenen Frequenzen bei einer Phasenverschiebung

Die gemessenen Frequenzen wurden in einer Tabelle dargestellt und anschließend verglichen.

	$-60^{\circ}$	$-120^{\circ}$
Butterworth	1.046kHz	2.381kHz
Tschebyscheff	898.250kHz	1.400kHz
Bessel	1.229kHz	3.225kHz

Tabelle 8: Gemessene Frequenzen bei einer Phasenverschiebung von  $-60^\circ$  und  $-120^\circ$ 



#### 3.2 Zu: Sprungantworten der Tiefpässe

Die Anstiegszeit, das Überschwingen sowie die Einschwingzeit der drei Tiefpässe wurden gemeinsam in einer Tabelle zusammengefasst und verglichen.

	An stiegszeit	Ueberschwingen	Einschwingzeit
$\overline{Butterworth}$	$220\mu s$	4.86%	$320\mu s$
Tschebyscheff	$220\mu s$	27.24%	1.06ms
Bessel	$268\mu s$	0%	$308\mu s$

Tabelle 9: Anstiegszeit, Überschwingen und Einschwingzeit der drei Tiefpässe

Die Werte wurden den Oszillogrammen entnommen. Diese sind im Anhang zu finden.



### 4 Anhang

Unter folgenden Link kann eine "Education" Version von PSPice heruntergeladen werden. http://www.orcad.com/buy/orcad-educational-program

#### 4.1 Amplitudengänge

#### 4.1.1 Tiefpässe

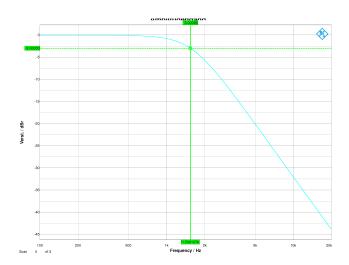


Abbildung 10: Amplitudengang Butterworth-Tiefpass mit Marker

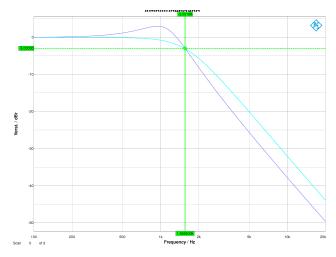


Abbildung 11: Amplitudengang Butterworth- und Tschebyscheff-Tiefpass mit Marker bei Tschebyscheff

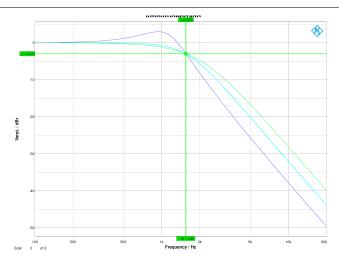


Abbildung 12: Amplitudengang Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Tiefpass mit Marker bei Bessel

### 4.1.2 Hochpässe

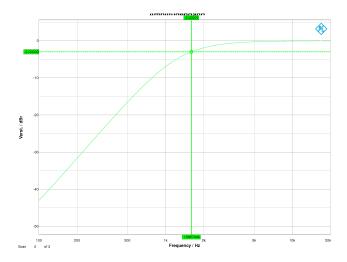


Abbildung 13: Amplitudengang Butterworth-Hochpass mit Marker



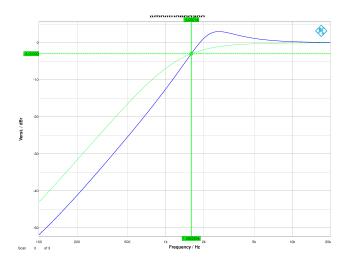


Abbildung 14: Amplitudengang Butterworth- und Tschebyscheff-Hochpass mit Marker bei Tschebyscheff

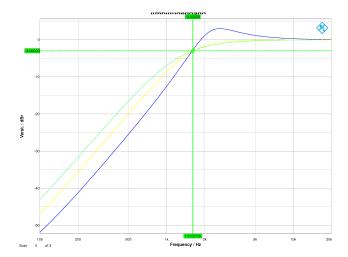


Abbildung 15: Amplitudengang Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Hochpass mit Marker bei Bessel



#### 4.1.3 Bandpass/Bandsperre

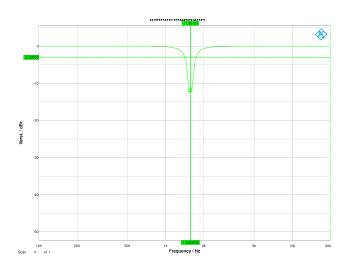


Abbildung 16: Amplitudengang Bandsperre mit Marker

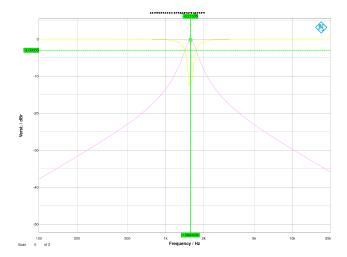


Abbildung 17: Amplitudengang Bandsperre und Bandpass mit Maker beim Bandpass



### 4.2 Phasengänge Tiefpässe

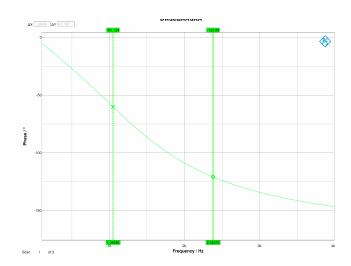


Abbildung 18: Phasengang Butterworth-Tiefpass mit Markern

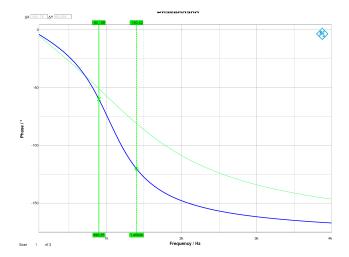


Abbildung 19: Phasengang Butterworth- und Tschebyscheff-Tiefpass mit Markern bei Tschebyscheff

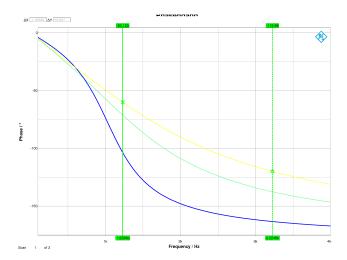


Abbildung 20: Phasengang Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Tiefpass mit Markern bei Bessel



### 4.3 Sprungantworten der Tiefpässe

#### 4.3.1 Butterworth

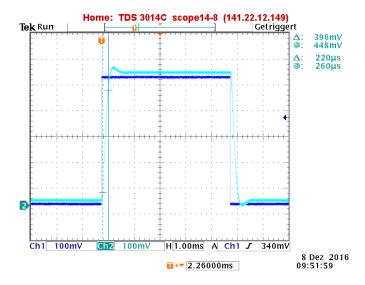


Abbildung 21: Sprungantwort Butterworth: Messung der Anstiegszeit

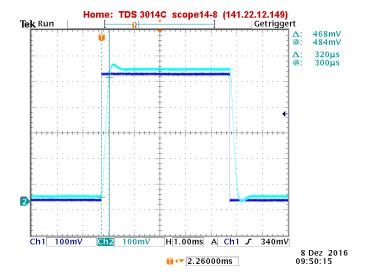


Abbildung 22: Sprungantwort Butterworth: Messung der Einschwingzeit



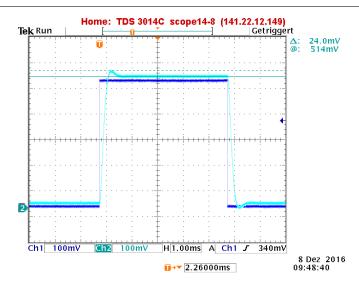


Abbildung 23: Sprungantwort Butterworth: Messung des Überschwingers

#### 4.3.2 Tschebyscheff

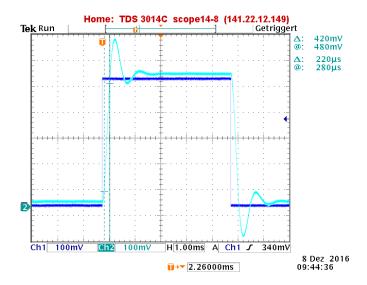


Abbildung 24: Sprungantwort Tschebyscheff: Messung der Anstiegszeit



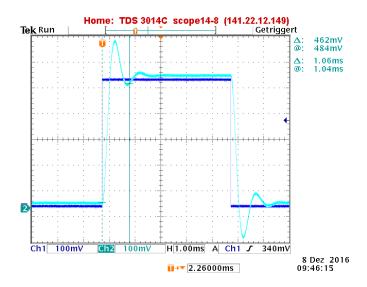


Abbildung 25: Sprungantwort Tschebyscheff: Messung der Einschwingzeit

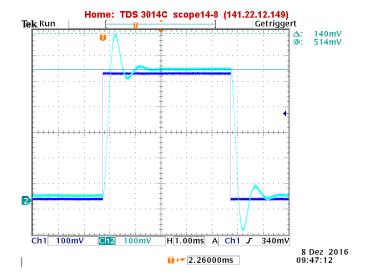


Abbildung 26: Sprungantwort Tschebyscheff: Messung des Überschwingers



#### 4.3.3 Bessel

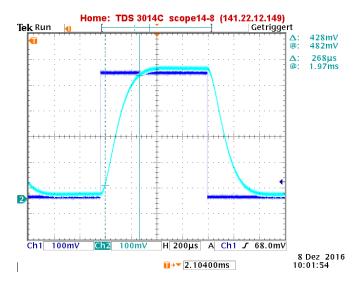


Abbildung 27: Sprungantwort Bessel: Messung der Anstiegszeit

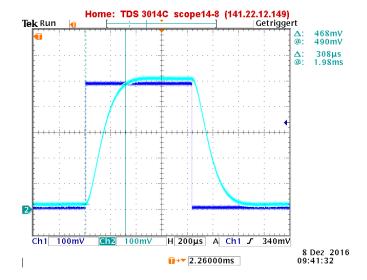


Abbildung 28: Sprungantwort Bessel: Messung der Einschwingzeit



# Literatur